



$$(I_0)_v = 2011 \text{ A}.$$

$$2\beta_{\text{MA}} = \frac{(230\text{M})}{2} \left( \frac{\omega}{L} \right)_0 (0.2)^2$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_D = 4.3478$$

$$\frac{I_{\text{ref}}}{\left(\frac{W}{L}\right)_I} = \frac{I_{\text{tail}}}{\left(\frac{W}{L}\right)_O} \Rightarrow \frac{2\mu}{\left(\frac{W}{L}\right)_I} = \frac{20\mu}{\left(\frac{W}{L}\right)_O}$$

$$(V_{gs})_{M_1} > 0.37$$

say  $V_5 = 0.45$  0.45

$$I_{M_1} = 10 \mu$$

$$(I_D)_{M_1} = (230 \mu) \left( \frac{W}{2L} \right)_1 (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$10\mu = \frac{236\mu}{2} \left( \frac{w}{L} \right)_1 (0.9 - 0.45 - 0.37)^2$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = 13.581 \quad \text{--- (9)}$$

$$N_g > (0.2)$$

4 drain

$\therefore V_s \approx 0.33 \text{ V}$  ~~is still in sat. (ON)~~

① is better for better gain.

$$\therefore \left[ \left( \frac{\omega}{L} \right)_1 \text{ and } \left( \frac{\omega}{L} \right)_2 = 13.587 \right]$$



$V_D$  of  $M_1$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{th} \text{ (saturation)}$$

$$V_D - 0.45 > 0.9 - 0.45 - 0.37$$

$$V_D > 0.53$$

$$\text{say } (V_D)_3 = 0.6 \Rightarrow (V_G)_3 = 0.6$$

$$16\mu = \frac{100\mu}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_3 (V_{SG} - V_{tp})^2 \Rightarrow \frac{1}{5} = \left(\frac{W}{L}\right)_3 (1.8 - 0.6 - 0.39)^2$$

$$\frac{1}{5(0.81)^2} = \left(\frac{W}{L}\right)_3 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_3 = 0.305$$

$$\text{If } V_{SG} - V_{tp} = 0.2V$$

$$\Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_3 = 5$$

we prefer higher  $\frac{W}{L}$

$$\therefore 1.8 - (V_G)_3 - 0.39 = 0.2$$

$$(V_G)_3 = 1.21$$

$$\therefore \left(\frac{W}{L}\right)_{3 \& 4} = 5$$

~~Gain of stage~~

$$\Rightarrow \text{then } (V_D)_3 = 1.21 \& = (V_G)_4$$



$$(V_D)_4 = (V_D)_M3 = 1.21$$

$$(V_G)_5 = 1.21$$

Let  $I$  is  $5-11 \Rightarrow 50 \mu$

$$\underline{M_5} \Rightarrow 50 \mu = 100 \mu \left( \frac{W}{L} \right)_5$$

$$\begin{matrix} N_5 & V_{G1} & V_{tp} \\ \nearrow & \nearrow & \nearrow \\ (1.8 - 1.21 - 0.39)^2 \\ \hline 0.2 \end{matrix}$$

$$\left( \frac{W}{L} \right)_5 = 25$$

$$50 \mu = \frac{230 \mu}{2} \left( \frac{W}{L} \right)_6 (0.57 - 0.37)^2$$

$$(V_G)_M6 = (V_G)_M0$$

$$\Rightarrow (V_{GS} - V_{th})_{M0} = 0.2$$

$$V_G = 0.2 + 0.37$$

$$V_G = 0.57$$

$$\left( \frac{W}{L} \right)_6 = 10.87$$

$L_{min} = 0.18 \mu$  for simulation  $5 \times \text{times} \Rightarrow 0.9 \mu$

$$W_0 = 3.913 \mu \quad W_1 = 0.391 \quad W_{1/2} \Rightarrow 12.23 \quad W_{3/4} = 4.5$$

use  $L = 0.18 \mu$  for  $S-11$ .

$$\cancel{W_5 = 22.5}$$

$$\cancel{W_6 = 9.783}$$

$$\Rightarrow W_5 = 25 \times 0.18 \mu = 4.5 \mu$$

$$\Rightarrow W_6 = 1.9566 \mu$$

$S1 \rightarrow$  simulation  $\Rightarrow$  Gain  $\Rightarrow 44.861 \text{ dB}$  Gain = 175

$S-11 \Rightarrow$  Gain = 371.5671 dB Gain = 3787.5

Final values DC gain.

	$M_0$	$M_1$	$M_2$	$M_3$	$M_4$	$M_5$	$M_6$	$M_I$
$\frac{W}{L}$	4.3478	13.587	13.587	5	5	25	10.87	0.435
$g_m$	$2 \times 10^{-4}$	<del><math>2 \times 10^{-5}</math></del> $250 \times 10^{-6}$	<del><math>2 \times 10^{-5}</math></del> $250 \times 10^{-6}$	$24.69 \times 10^{-6}$	$24.69 \times 10^{-6}$	$5 \times 10^{-4}$	$5 \times 10^{-4}$	$2 \times 10^{-5}$
$r_o$	$5 \times 10^5$	$10^6$	$10^6$	$10^6$	$10^6$	$2 \times 10^5$	$2 \times 10^5$	$5 \times 10^6$
$V_{GS} - V_T$	0.2	0.08	0.08	0.81	0.81	0.2	0.2	0.2
$I_D$	20 $\mu$	10 $\mu$	10 $\mu$	10 $\mu$	10 $\mu$	50 $\mu$	50 $\mu$	2 $\mu$



